



# Partie3 L'énergie et ses conversions

## Chp1 Mesures électriques

# I-Les différents circuits

Liens rappels


schémas circuits

A-Circuit en série : Propriétés :


Eclats faibles des lampes

Si l'on dévisse une lampe, tout s'éteint

# Correction

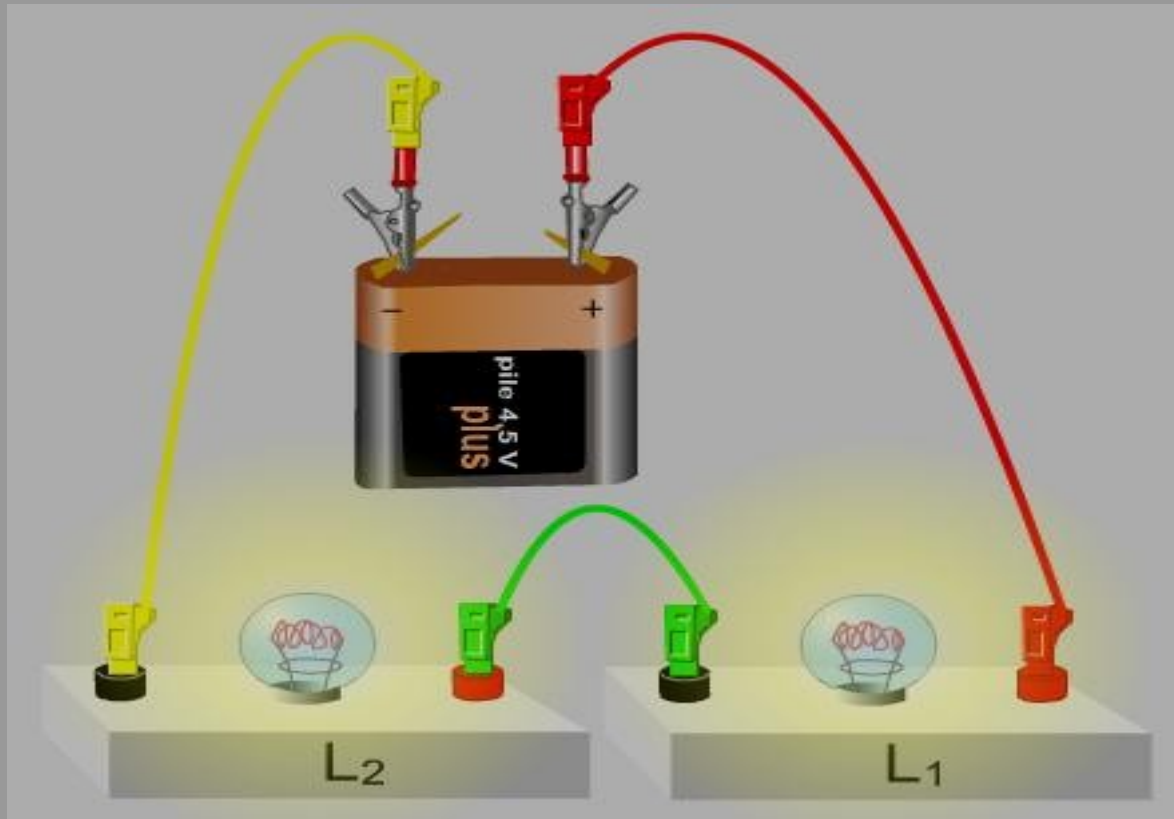

# Dessiner le symbole normalisé

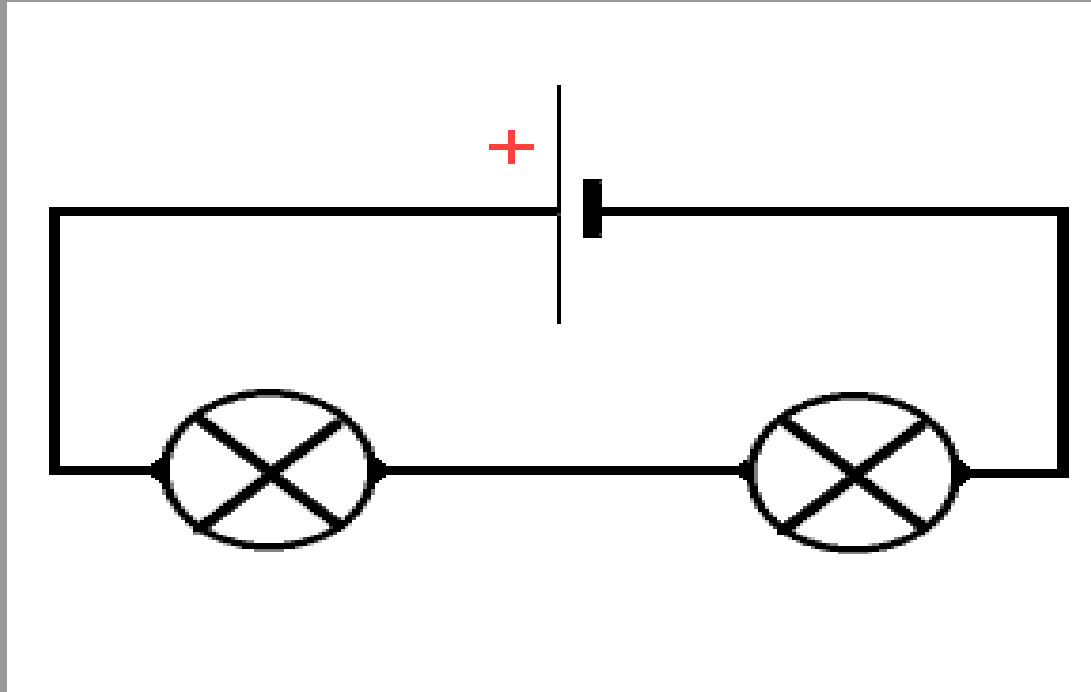


# B-Circuit en dérivation

Propriétés :

Les éclats des lampes sont forts.

Si l'on dévisse une lampe, l'autre lampe reste allumée.

Correction :

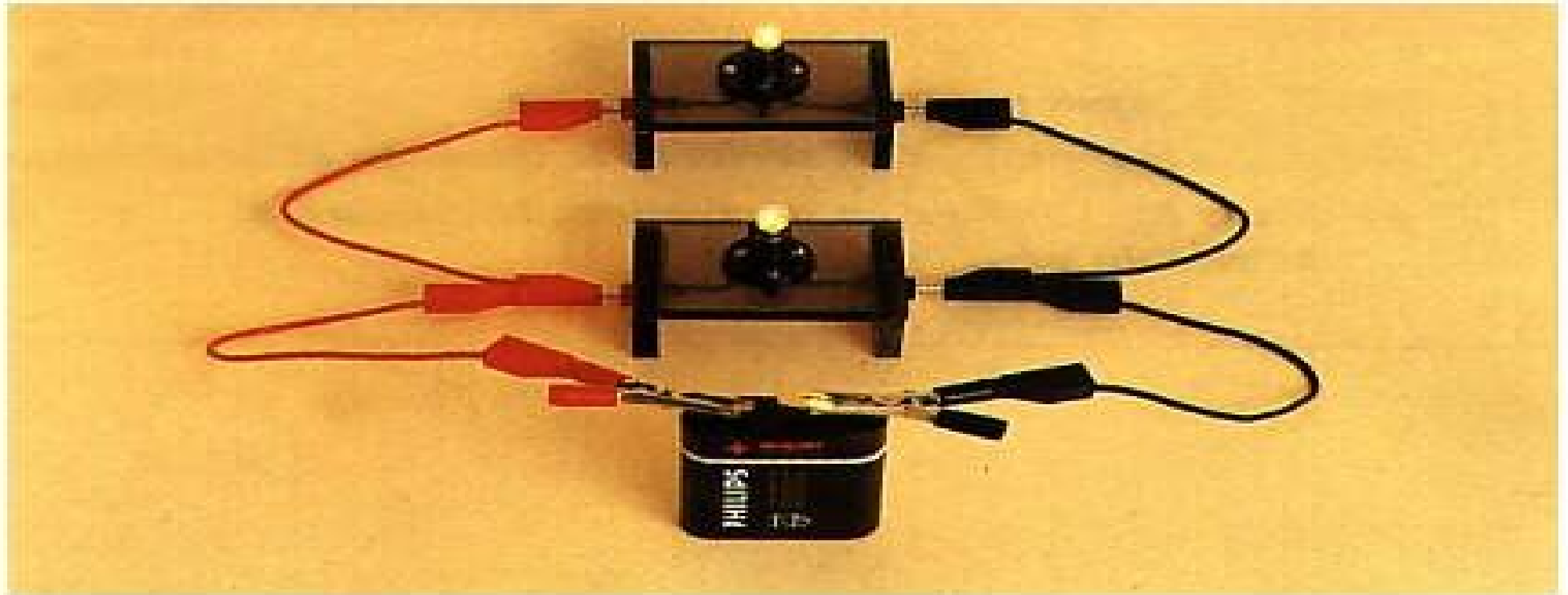

# Symbole normalisé :

