

Évaluation sur les circuits électriques

Physique chimie • 4C SEGPA • Rappels de 5e

Nom : Prénom :


Date :

Note : / 20

Observe les images. Réponds avec des mots simples. Dessine au crayon et à la règle.

Exercice 1 Reconnaître le matériel

Barème : 4 points

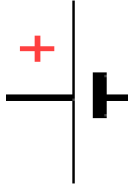Symbole 1	Symbole 2
	

1. Écris le nom de chaque élément. (2 points)

Symbole 1 : Symbole 2 :

2. Quel signe repère la borne positive de la pile ? (1 point)



Réponse :

3. Sur le schéma A ci-dessous, combien y a-t-il de lampes ? (1 point)

Réponse :

Exercice 2 Lire les schémas

Barème : 6 points

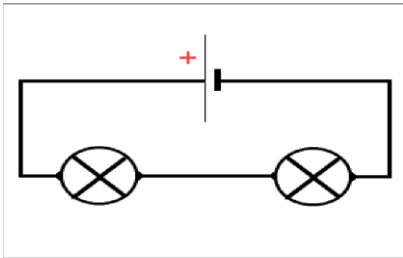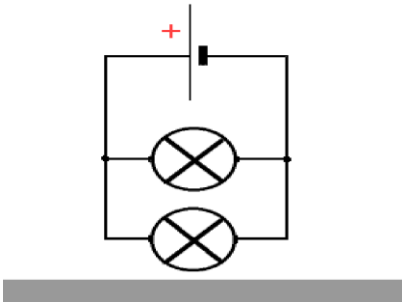Schéma A	Schéma B
	

1. Écris « en série » ou « en dérivation ». (4 points)

Schéma A : Schéma B :


2. Quel schéma possède une seule boucle ? (1 point)

3. Quel schéma a ses lampes sur deux branches différentes ? (1 point)

Nom : Prénom :

Exercice 3 Prévoir ce qui se passe

Barème : 6 points

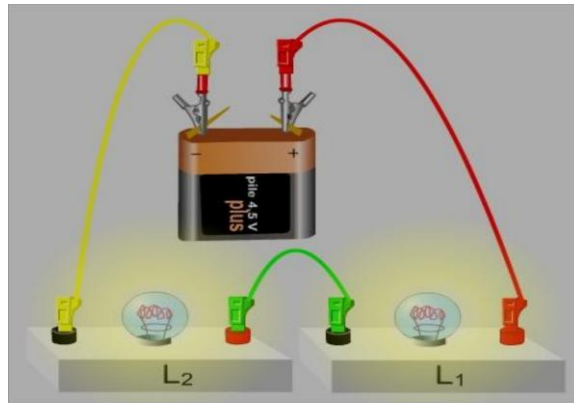

1. On dévisse L1. Que devient L2 ? (2 points)

.....

2. Dans le montage en dérivation du cours, on dévisse une lampe.
Que devient l'autre lampe ? (2 points)

.....

3. Complète avec « faible » ou « fort ». (2 points)

Dans les montages du cours, les lampes ont :

- un éclat dans le montage en série ;
- un éclat dans le montage en dérivation.

Exercice 4 Dessiner un circuit

Barème : 4 points

Dessine un circuit en série avec une pile et deux lampes.

Utilise les symboles du cours et ferme la boucle.

Pile : 1 point • Deux lampes : 1 point • Montage en série : 1 point

Boucle fermée : 1 point

Relis tes réponses avant de rendre ta copie.